

مدار چشمک زن با دیود :

دو پایه از اردینو را به عنوان خروجی مشخص می کنیم و به 2 دیود با مقاومت متصل می کنیم

